

EE210: Analog Electronics - Quiz 2

NAME (in capital)

Roll No

Time: 15 minutes

1) : Consider the circuit in Fig. 1. $I_B = 2\text{mA}$, $V_{in} = 0$, $R = 1\text{k}\Omega$. The I-V characteristics of the non-linear element, E is given by $I_N = \alpha V_N^2$, for $V_N \geq 0$, and $I_N = 0$ for $V_N < 0$, where $\alpha = 1\text{mA}/\text{V}^2$.

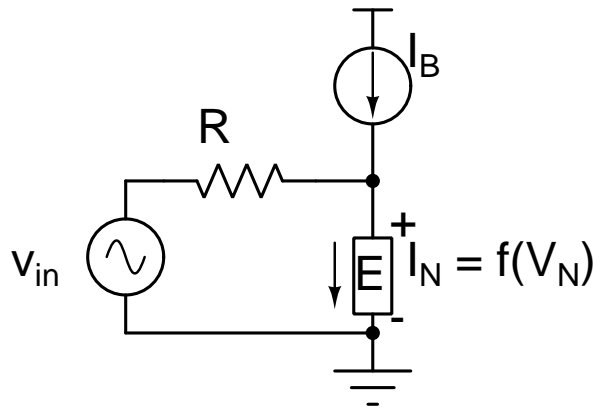


Fig. 1. Problem 1

a) : Find the quiescent current through E .

[4]


$$\text{KCL @ } V_N \Rightarrow I_B = \frac{V_N}{R} + \alpha V_N^2$$

$$\Rightarrow 2\text{mA} = 1\text{mA} \frac{V_N}{1\text{k}\Omega} + 1\text{mA} V_N^2$$

$$\Rightarrow V_N = 1\text{V} \text{ or } 2\text{V} \Rightarrow \text{Not possible as per condition.}$$

$$\therefore I_N = 1\text{mA}$$

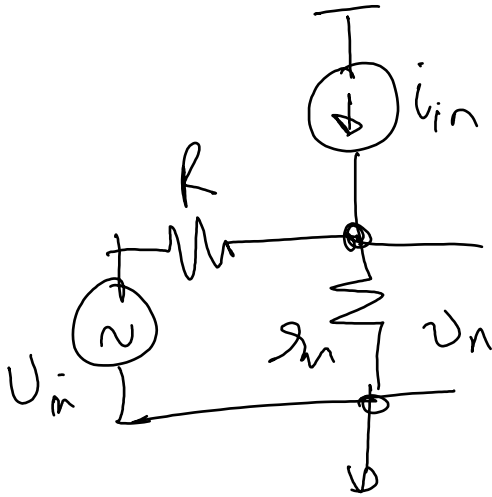b) : Assume $I_B = 2mA + 0.2mA \sin(\omega t)$ and $v_{in} = 100mV \sin(\omega t)$. Find the total voltage across the non-linear element. [6]



$$g_n = \frac{1}{\left(\frac{\partial i}{\partial v}\right)_{V_N=1V}} = \frac{1}{2 \times V_N}$$

$$= 0.5 \text{ kr}$$

$$\therefore v_n = v_{in} \frac{g_n}{R + g_n} + i_{in} R \frac{g_n}{g_n + R}$$

$$= \frac{g_n}{g_n + R} (v_{in} + i_{in} R)$$

$$= \frac{1}{3} (0.1 + 0.2) V \sin(\omega t)$$

$$= 100mV \sin(\omega t)$$

$$V_N = 1V + 100mV \sin(\omega t)$$