

EE210: Analog Electronics - Quiz 2

NAME (in capital)

Roll No

Time: 15 minutes

1) : Consider the circuit in Fig. 1. $I_B = 4\text{mA}$, $V_{in} = 0$, $R = 0.5\text{k}\Omega$. The I-V characteristics of the non-linear element, E is given by $I_N = \alpha V_N^2$, for $V_N \geq 0$, and $I_N = 0$ for $V_N < 0$, where $\alpha = 2\text{mA}/\text{V}^2$.

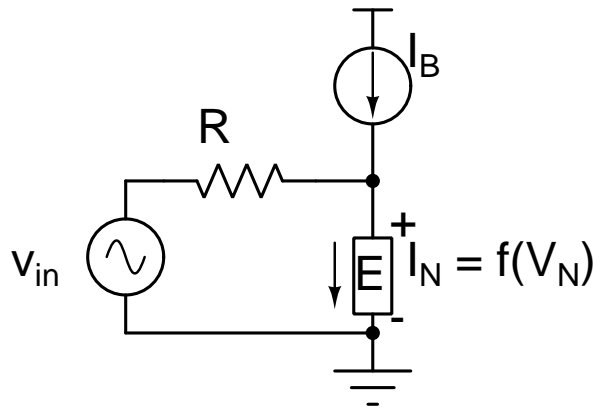


Fig. 1. Problem 1

a) : Find the quiescent current through E .

[4]

$$\text{KCL @ } V_N \Rightarrow I_B = \alpha V_N^2 + \frac{V_N}{R}$$


$$\Rightarrow 4\text{mA} = 2\text{mA} V_N^2 + 2\text{mA} V_N$$

$$\Rightarrow V_N^2 + V_N - 2 = 0$$

$$\Rightarrow V_N = 1\text{V} \quad \text{or } (-2\text{V}) \quad (\text{Not possible as per condition})$$

$$\therefore I_N = 2\text{mA}$$

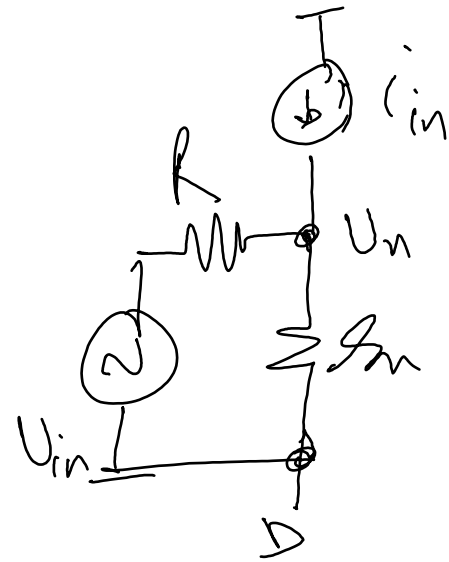b) : Assume $I_B = 4mA + 0.2mA \sin(\omega t)$ and $v_{in} = 100mV \sin(\omega t)$. Find the total voltage across the non-linear element. [6]



$$I_n = \frac{1}{\left(\frac{\partial I}{\partial V}\right)} = \frac{1}{2 \alpha V_N} = 0.25k\Omega$$

$I_n = 2mA$

$$\therefore V_n = \frac{V_{in} I_n}{R + I_n} + \frac{i_{in} R I_n}{R + I_n}$$

$$= V_{in} \frac{0.25}{0.75 \times 3} + i_{in} \left(\frac{0.25 \times 0.5}{0.75 - 1} \right)$$

$- \sin(\omega t)$

$$= \left(\frac{100m}{3} + \frac{100m}{3} \right)$$

$$= \frac{200}{3} mV \sin(\omega t)$$

$$\therefore V_N = 1V + 66.67 mV \sin(\omega t)$$